

Subject Name (Gujarati)

1313202 -- Winter 2023

Semester 1 Study Material

Detailed Solutions and Explanations

પ્રશ્ન 1(અ) [3 ગુણ]

એકિટવ અને પેસિવ નેટવર્કનો તફાવત સમજાવો.

જવાબ

એકિટવ નેટવર્ક

પેસિવ નેટવર્ક

ઓછામાં ઓછા એક ઊર્જા સ્ત્રોત ધરાવે છે
અન્ય તત્વોને પાવર આપી શકે છે
ઉદાહરણ: ટ્રાન્ઝિસ્ટર, ઓપ-એમ્પ, બેટરી

કોઈ ઊર્જા સ્ત્રોત ધરાવતું નથી
અન્ય તત્વોને પાવર આપી શકતું નથી
ઉદાહરણ: રેઝિસ્ટર, કેપેસિટર, ઇન્ડક્ટર

મેમરી ટ્રીક

“એકિટવ એડસ પાવર, પેસિવ પુલસ પાવર”

પ્રશ્ન 1(બ) [4 ગુણ]

કિર્યોફનો વોલ્ટેજનો નિયમ જણાવો અને સમજાવો.

જવાબ

કિર્યોફનો વોલ્ટેજનો નિયમ (KVL): સર્કિટમાં કોઈપણ બંધ પથ (લૂપ) ની આસપાસના તમામ વોલ્ટેજનો બીજગણિતીય સરવાળો શૂન્ય હોય છે.
આકૃતિ:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting}[]
graph LR
  A((A)) -- V1 --> B((B))
  B -- V2 --> C((C))
  C -- V3 --> D((D))
  D -- V4 --> A
{Highlighting}
{Shaded}
```

ગણિતીય સ્વરૂપ: $V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = 0$

- સર્કિટ એપ્લિકેશન: જ્યારે એક લૂપની આસપાસ ફરતી વખતે, વોલ્ટેજમાં વધારો (બેટરી) ધન અને વોલ્ટેજમાં ઘટાડો (ઘટકો) ઋણ હોય છે
- ભૌતિક અર્થ: બંધ લૂપમાં કુલ ઊર્જા સંરક્ષિત રહે છે

મેમરી ટ્રીક

“વોલ્ટેજ લૂપ સમ ઝીરો”

પ્રશ્ન 1(ક) [7 ગુણ]

નીચેના પદોની વ્યાખ્યા આપો: (1) ચાર્જ (2) કરંટ (3) પોટેન્શિયલ (4) E.M.F. (5) ઇન્ડક્ટન્સ (6) કેપેસિટન્સ (7) આવૃત્તિ.

જવાબ

પદ	વ્યાખ્યા
ચાર્જ	મૂળભૂત વિદ્યુત માત્રા જે કૂલોમ્બ (C)માં માપવામાં આવે છે; ઇલેક્ટ્રોનોનો પ્રવાહ વીજળી બનાવે છે
કરંટ પોટેન્શિયલ E.M.F.	વિદ્યુત ચાર્જનો પ્રવાહ દર, એમ્પિયર (A)માં માપવામાં આવે છે; $I = dQ/dt$ એકમ ચાર્જ દીઠ વિદ્યુત પોટેન્શિયલ ઊર્જા, વોલ્ટ (V)માં માપવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રો મોટિવ ફોર્સ, સ્ત્રોત દ્વારા એકમ ચાર્જ દીઠ પૂરી પાડવામાં આવતી ઊર્જા, વોલ્ટ (V)માં
ઇન્ડક્ટન્સ કેપેસિટન્સ આવૃત્તિ	કરંટમાં ફેરફારનો વિરોધ કરવાની વાહકની ક્ષમતા, હેનરી (H)માં માપવામાં આવે છે વિદ્યુત ચાર્જ સંગ્રહ કરવાની ઘટકની ક્ષમતા, ફેરડ (F)માં માપવામાં આવે છે એક અલ્ટરનેટિંગ રાશિના એક સેકન્ડમાં થતા ચક્રોની સંખ્યા, હર્ટ્ઝ (Hz)માં

મેમરી ટ્રીક

“ચાર્જના કરંટને પોટેન્શિયલ EMF ઇન્ડક્ટન્સ કેપેસિટન્સથી આવૃત્તિમાં ફેરવાય છે”

પ્રશ્ન 1(ક) OR [7 ગુણ]


ઓહમનો નિયમ જણાવો. તેના ઉપયોગો અને મર્યાદા લખો.

જવાબ

ઓહમનો નિયમ: વાહક વડે પસાર થતો કરંટ, તેના છેડા વચ્ચેના પોટેન્શિયલ ડિફરન્સના સમપ્રમાણમાં અને તેના રેઝિસ્ટન્સના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે.

ગણિતીય સ્વરૂપ: $I = V/R$

આકૃતિ:

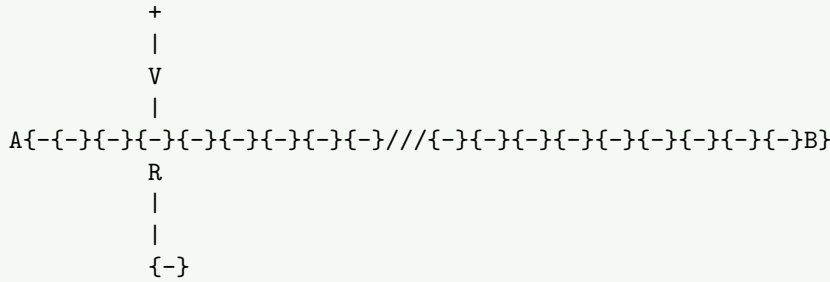

ઓહમના નિયમના ઉપયોગો:

- સર્કિટમાં કરંટ, વોલ્ટેજ, રેઝિસ્ટન્સની ગણતરી
- વિદ્યુત નેટવર્કની ડિઝાઇન
- પાવર ગણતરી ($P = VI = I^2 R = V^2/R$)
- વોલ્ટેજ ડિવિઝન અને કરંટ ડિવિઝન

ઓહમના નિયમની મર્યાદાઓ:

- નોન-લિનિયર ઘટકો (ડાયોડ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર) માટે માન્ય નથી
- ખૂબ ઉચ્ચ આવૃત્તિઓ પર લાગુ પડતો નથી
- અર્ધવાહકો જેવા બિન-ધાતુના વાહકો માટે લાગુ પડતો નથી
- વેક્યુમ ટ્યુબ અને વાયુ ઉપકરણો માટે લાગુ પડતો નથી

મેમરી ટ્રીક

“વોલ્ટેજ ડ્રાઇવ્સ, રેઝિસ્ટન્સ રિસ્ટ્રિક્ટ્સ”

પ્રશ્ન 2(અ) [3 ગુણ]

વાહક, અવાહક અને અર્ધવાહક નો એનર્જી બેન્ડ ની આકૃતિ દોરી સમજાવો.

જાણી

એનર્જી બેન્ડ આરેખ:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting}[]
graph TD
    subgraph " "
        A1[ ] {-{-}{-} B1[ ]}
        B1 {-{-}{-} C1[ ]}
    end

    subgraph " "
        A2[ ] {-{-}{-} B2[ ]}
        B2 {-{-}{-} C2[ ]}
    end

    subgraph " "
        A3[ ] {-{-}{-} B3[ ]}
        B3 {-{-}{-} C3[ ]}
    end
end
{Highlighting}
{Shaded}
```

- **વાહક:** વેલેન્સ અને કન્ડક્શન બેન્ડ ઓવરલેપ થાય છે, જે ઇલેક્ટ્રોનને સરળતાથી વહેવા દે છે
- **અર્ધવાહક:** બેન્ડ વચ્ચે નાનું એનર્જી ગેપ ($\sim 1\text{eV}$), ઇલેક્ટ્રોન થર્મલ એનર્જી સાથે જંપ કરી શકે છે
- **અવાહક:** મોટું એનર્જી ગેપ ($>5\text{eV}$) બેન્ડ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોન મૂવમેન્ટને અટકાવે છે

મેમરી ટ્રીક

“વાહક વહાવે, અર્ધવાહક અમુક વખત, અવાહક અટકાવે”

ឧទាហរណ៍ 2(ឃ) [4 ទំព័រ]

Maximum power transfer theorem અને reciprocity theorem નું સ્ટેટમેન્ટ લખો.

정답

થિયરમ	સ્ટેટમેન્ટ
Maximum Power Transfer Theorem	સ્ત્રોતમાંથી લોડમાં મહત્તમ પાવર ત્યારે ટ્રાન્સફર થાય જ્યારે લોડ રેઝિસ્ટન્સ સ્ત્રોતના આંતરિક રેઝિસ્ટન્સ જેટલો હોય ($R_L = R_S$)
Reciprocity Theorem	એક લિનિયર પેસિવ નેટવર્કમાં એક સિંગલ સ્ત્રોત સાથે, જો સ્ત્રોત પોઝિશન Aથી Bમાં ખસેડવામાં આવે, તો Bમાં સ્ત્રોત હોય ત્યારે Aમાં જે કરંટ મળે તે Aમાં સ્ત્રોત હોય ત્યારે Bમાં મળતા કરંટ જેટલો જ હશે

આકૃતિ:

Maximum Power Transfer:

$$\frac{+ \{ - \{ - \} \{ - \} [Source] \{ - \} \{ - \} \{ - \} + \}}{R(source) \quad R(load)}$$

$$\frac{+ \{ - \{ - \} \{ - \} \{ - \} \{ - \} \{ - \} + \{ - \} \{ - \} \{ - \} \{ - \} \{ - \} \{ - \} + \}}{R(source) \quad R(load)}$$

મેમરી ટ્રીક

“મેચ રેજિસ્ટ્રેશન ટૂ મેક્સિમાઇઝ પાવર; સ્વિચ સોર્સ એન્ડ સિંક, કરંટ સ્ટેઝ સેમ”

પ્રશ્ન 2(ક) [7 ગુણ]

N-type મટીરીઅલ ની રચના અને તેનું કંડક્શન સમજાવો.

જવાબ

N-type અર્ધવાહક રચના:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting} []
graph LR
    A[ / ] --{-}{-}{ B[ ] }
    B --{-}{-}{ C[ ] }
    C --{-}{-}{ D[ {-} ] }
    D --{-}{-}{ E[ {-} ] }
    E --{-}{-}{ F[ ] }
```

{Highlighting}

{Shaded}

- ડોપિંગ પ્રક્રિયા: સિલિકોન/જર્મેનિયમ (4 વેલેન્સ e^-)(P, As, Sb)
- વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન: કોવેલન્ટ બોન્ડિંગ પછી દરેક ડોપન્ટ આણુ 1 વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન આપે છે
- કંડક્શન મેકેનિઝમ:
 - મેજોરિટી કેરિયર: ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન (નેગેટિવ ચાર્જ કેરિયર)
 - માઇનોરિટી કેરિયર: હોલ (પૂબ્બ ઓછા)
- વિદ્યુત ગુણધર્મો: વધેલી વાહકતા અને નેગેટિવ ચાર્જ કેરિયર

મેમરી ટ્રીક

“પેન્ટાવેલેન્ટ પ્રોવાઇડ્સ પ્લસ વન ઇલેક્ટ્રોન, નેગેટિવ-ટાઇપ”

પ્રશ્ન 2(અ) OR [3 ગુણ]

વેલેન્સ બેન્ડ, કંડક્શન બેન્ડ અને ફોર્બિડન ગેપ ની વ્યાખ્યા આપો.

જવાબ

પદ	વ્યાખ્યા
વેલેન્સ બેન્ડ	ઇલેક્ટ્રોનથી ભરેલી સૌથી ઉચ્ચ ઊર્જા બેન્ડ, જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન આણુઓ સાથે બંધાયેલા હોય છે
કંડક્શન બેન્ડ	વેલેન્સ બેન્ડની ઉપરની બેન્ડ જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન મુક્તપણે ફરે છે અને વિદ્યુત વાહકતામાં યોગદાન આપે છે
ફોર્બિડન ગેપ	વેલેન્સ અને કંડક્શન બેન્ડ વચ્ચેની ઊર્જા શ્રેણી જ્યાં કોઈ ઇલેક્ટ્રોન સ્ટેટ્સ હોતા નથી

આકૃતિ:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting} []
graph LR
    A[ ] --{-}{-}{ B[ ] }
    B --{-}{-}{ C[ ] }
```

{Highlighting}

{Shaded}

મેમરી ટ્રીક

“વેલેન્સ હોલ્ડર્સ, ફોર્બિડન બ્લોક્સ, કંડક્શન ફ્લોઝ”

પ્રશ્ન 2(બ) OR [4 ગુણ]


એકટીવ પાવર, રિએક્ટીવ પાવર અને પાવર ફેક્ટર ની વ્યાખ્યા આપો અને પાવર ત્રિકોણ દોરો.

જવાબ

AC સર્કિટમાં પાવર સંબંધિત પદો:

પદ	વ્યાખ્યા
એક્ટિવ પાવર (P)	વાસ્તવિક વપરાયેલી પાવર, વોટ (W)માં માપવામાં આવે છે; $P = VI \cos \phi$
રિએક્ટિવ પાવર (Q)	સ્ત્રોત અને લોડ વચ્ચે આગળ-પાછળ થતી પાવર, VAR માં માપવામાં આવે છે; $Q = VI \sin \phi$
પાવર ફેક્ટર (PF)	એક્ટિવ પાવરનો એપરન્ટ પાવર સાથેનો ગુણોત્તર; $PF = \cos \phi$

પાવર ત્રિકોણ:

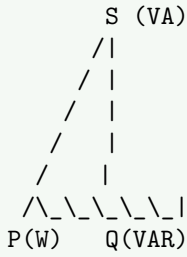

- એપરન્ટ પાવર (S): એક્ટિવ અને રિએક્ટિવ પાવરનો વેક્ટર સરવાળો
- પાવર ત્રિકોણ: P, Q, અને S ને બાજુઓ તરીકે ધરાવતો કાટખૂણિયો ત્રિકોણ
- પાવર ફેક્ટર: $\cos \phi = P/S$ (0 થી 1)

મેમરી ટ્રીક

“એક્ટિવ પાવર વર્ક્સ, રિએક્ટિવ પાવર વેઇટ્સ”

પ્રશ્ન 2(ક) OR [7 ગુણ]

ટ્રાઇવેલેન્ટ, ટેટ્રાવેલેન્ટ અને પેન્ટાવેલેન્ટ તત્વોના અણુની રચના સમજાવો.

જવાબ

અણુ રચના:

તત્વનો પ્રકાર	વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન	ઉદાહરણ	ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન
ટ્રાઇવેલેન્ટ	3	બોરોન, એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ	સૌથી બહારના શેલમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન
ટેટ્રાવેલેન્ટ	4	કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ	સૌથી બહારના શેલમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન
પેન્ટાવેલેન્ટ	5	નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક	સૌથી બહારના શેલમાં 5 ઇલેક્ટ્રોન

આકૃતિ:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting}[]
graph TD
    subgraph " (B, Al, Ga)"
        A1[ ] --{}-- B1[ ]
        B1 --{}-- C1[3 ]
    end

    subgraph " (C, Si, Ge)"
        A2[ ] --{}-- B2[ ]
        B2 --{}-- C2[4 ]
    end

    subgraph " (P, As, Sb)"
        A3[ ] --{}-- B3[ ]
        B3 --{}-- C3[5 ]
    end
end
{Highlighting}
{Shaded}
```

- ટ્રાયવેલેન્ટ તત્વો: અર્ધવાહકોમાં p-ટાઇપ ડોપન્ટ્સ તરીકે વપરાય છે
- ટેટ્રાવેલેન્ટ તત્વો: અર્ધવાહક બેઝ મટિરિયલ્સ બનાવે છે
- પેન્ટાવેલેન્ટ તત્વો: અર્ધવાહકોમાં n-ટાઇપ ડોપન્ટ્સ તરીકે વપરાય છે

મેમરી ટ્રીક

“ત્રણ ત્રાય બોન્ડિંગ, ચાર ફોર્મ્સ કુલ બોન્ડ્સ, પાંચ ફ્રી એક ઇલેક્ટ્રોન”

પ્રશ્ન 3(અ) [3 ગુણ]

ફોટોડાયોડનું પ્રતીક દોરો અને તેનો ઉપયોગ જણાવો.

જવાબ

ફોટોડાયોડ પ્રતીક:

```
{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} | {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
|
/ {}
/ {}
```

ફોટોડાયોડના ઉપયોગો:

- લાઇટ સેન્સર અને ડિટેક્ટર
- ઓપ્ટિકલ કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ્સ
- કેમેરા એક્સપોઝર કંટ્રોલ
- બારકોડ સ્કેનર
- મેડિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ
- સોલાર સેલ

મેમરી ટ્રીક

“ફોટોન્સ પ્રોડ્યુસ કરે”

પ્રશ્ન 3(બ) [4 ગુણ]

LED પર ટૂંકી નોંધ લખો.

LED (લાઇટ એમિટિંગ ડાયોડ):

પેરામીટર	વર્ણન
બંધારણ	વિશેષ ડોપિંગ મટિરિયલ્સ સાથે p-n જંક્શન
કાર્યપદ્ધતિ	ઇલેક્ટ્રોન હોલ્સ સાથે રિકોમ્બાઇન થઈને ફોટોન્સ રૂપે ઊર્જા છોડે છે
મટિરિયલ્સ	GaAs (લાલ), GaP (લીલો), GaN (વાદળી), વગેરે
વોલ્ટેજ	ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ સામાન્ય રીતે 1.8V થી 3.3V (રંગ પર આધારિત)

ફાયદાઓ:

- ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા (ઓછી પાવર વપરાશ)
- લાંબી લાઇફ (50,000+ કલાક)
- નાનું કદ અને મજબૂતાઈ
- વિવિધ રંગો ઉપલબ્ધ

ઉપયોગો:

- ઇન્ડિકેટર અને ડિસ્પ્લે
- લાઇટિંગ સિસ્ટમ્સ
- TV/મોનિટર બેકલાઇટ્સ
- ટ્રાફિક સિગ્નલ


મેમરી ટ્રીક

“લાઇટ એમિટર્સ વ્હેન ડાયોડ કન્ડક્ટ્સ”

પ્રશ્ન 3(ક) [7 ગુણ]

PN જંક્શન ડાયોડની લાક્ષણિકતા દોરીને સમજાવો.

P-N જંક્શન ડાયોડની V-I લાક્ષણિકતા:

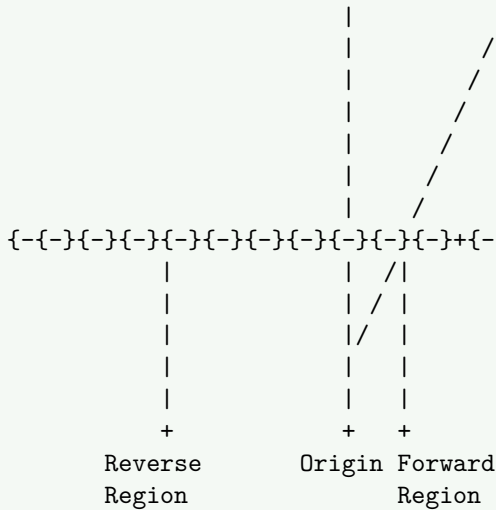

ફોરવર્ડ બાયસ રીજન:

- ની વોલ્ટેજ: 0.3V (Ge), 0.7V (Si) જ્યાં કરંટ વહેવાનું શરૂ થાય છે
- કરંટ સમીકરણ: $I = I_s(e^{(qV/kT)} - 1)$
- વાહકતા: ઉચ્ચ (ઓછો અવરોધ)

રિવર્સ બાયસ રીજન:

- લીકેજ કરંટ: ખૂબ જ નાનો રિવર્સ કરંટ (માઇક્રો-એમ્પિયર)
- બ્રેકડાઉન રીજન: બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ પર કરંટનો તીવ્ર વધારો
- વાહકતા: ખૂબ ઓછી (ઉચ્ચ અવરોધ)

મુખ્ય પોઇન્ટ્સ:

- બેરિયર પોટેન્શિયલ: ફોરવર્ડ બાયસમાં ઘટે છે, રિવર્સ બાયસમાં વધે છે

- **ડાયોડ રેજિસ્ટ્રસ:** ડાયનેમિક રેજિસ્ટ્રસ એપ્લાઇડ વોલ્ટેજ સાથે બદલાય છે
- **તાપમાન અસર:** તાપમાન વધવાથી વોલ્ટેજ ડ્રોપ ઘટે છે

મેમરી ટ્રીક

“ફોરવર્ડ ફ્લોઝ ફીલી, રિવર્સ રેજિસ્ટ્રસ”

પ્રશ્ન 3(અ) OR [3 ગુણ]

PN જંકશન ડાયોડના ઉપયોગોની યાદી બનાવો.

જવાબ

PN જંકશન ડાયોડના ઉપયોગો:

ઉપયોગ કેટેગરી	ઉદાહરણો
રેક્ટિફિકેશન	હાફ-વેવ રેક્ટિફાયર, ફુલ-વેવ રેક્ટિફાયર, બ્રિજ રેક્ટિફાયર
સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ	સિગ્નલ ડિમોડ્યુલેશન, ક્લિપિંગ સર્કિટ્સ, ક્લેમ્પિંગ સર્કિટ્સ
પ્રોટેક્શન	વોલ્ટેજ સ્પાઇક પ્રોટેક્શન, રિવર્સ પોલારિટી પ્રોટેક્શન
લોજિક ગેટ્સ	ડાયોડ લોજિક સર્કિટ્સ, સ્વિચિંગ એપ્લિકેશન્સ
વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન	ઝેનર ડાયોડ વોલ્ટેજ રેફરન્સિસ
લાઇટ એપ્લિકેશન્સ	LEDs, ફોટોડાયોડ, સોલાર સેલ

મેમરી ટ્રીક

“રેક્ટિફાય, પ્રોસેસ, પ્રોટેક્ટ, લોજિક, રેગ્યુલેટ, લાઇટ”

પ્રશ્ન 3(બ) OR [4 ગુણ]

અનબાયસ PN જંકશન ડાયોડ ના ડિપ્લીશન રીજીયન ની રચના સમજાવો.

જવાબ

ડિપ્લીશન રીજીયન ફોર્મેશન:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting} []
graph LR
    subgraph "P{-Type}"
        A[ ]
    end

    subgraph " "
        B[ ]
    end

    subgraph "N{-Type}"
        C[ ]
    end

    A --{-}-- {-}{-}{-} B
    C --{-}-- {-}{-}{-} B
{Highlighting}
{Shaded}
```

પ્રક્રિયા:

- **ડિફ્યુઝન:** n-સાઇડમાંથી ઇલેક્ટ્રોન p-સાઇડ તરફ ડિફ્યુઝ થાય છે; p-સાઇડમાંથી હોલ્સ n-સાઇડ તરફ ડિફ્યુઝ થાય છે

જવાબ

પદ	વ્યાખ્યા
રીપલ આવૃત્તિ	રેક્ટિફાઇડ DC આઉટપુટમાં હાજર AC ઘટકની આવૃત્તિ; હાફ-વેવ માટે $f = \text{સપ્લાય આવૃત્તિ, કુલ-વેવ માટે}$ $f = 2 \times$
રીપલ ફેક્ટર (Γ)	રેક્ટિફાઇડ આઉટપુટમાં AC ઘટકના RMS મૂલ્યનો DC ઘટક સાથેનો ગુણોત્તર; $\Gamma = \text{Vac(rms)}/V_{dc}$
ડાયોડનો PIV	પીક ઇન્વર્સ વોલ્ટેજ - મહત્તમ રિવર્સ વોલ્ટેજ જે ડાયોડ બ્રેકડાઉન વિના સહન કરી શકે છે

મેમરી ટ્રીક

“રિપલ્સ પર સેકન્ડ, રિપલ પ્રોપોર્શન, રિવર્સ પીક વોલ્ટેજ”

પ્રશ્ન 4(બ) [4 ગુણ]

બે ડાયોડ કુલ વેવ રેક્ટિફાઇર અને બ્રિજ રેક્ટિફાઇર નો તફાવત આપો.

જવાબ

પેરામીટર	સેન્ટર-ટેપ કુલ વેવ	બ્રિજ રેક્ટિફાઇર
ડાયોડ્સ	2 ડાયોડ	4 ડાયોડ
ટ્રાન્સફોર્મર	સેન્ટર-ટેપ જરૂરી	સેન્ટર ટેપની જરૂર નથી
ડાયોડનો PIV	2Vm	Vm
આઉટપુટ વોલ્ટેજ	$V_{dc} = 0.637V_m$	$V_{dc} = 0.637V_m$
રીપલ ફેક્ટર	0.48	0.48
કાર્યક્ષમતા	81.2%	81.2%
TUF	0.693	0.693

આકૃતિ:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting}[]
graph TD
    subgraph " {- "
        A[ {- ] {-}{-}{ } B[2 ]}
    end

    subgraph " "
        C[ ] {-}{-}{ } D[ 4 ]}
    end
{Highlighting}
{Shaded}
```

મેમરી ટ્રીક


“બ્રિજ બીટ્સ ટેપ વિથ લોઅર PIV બટ નીડ્સ મોર ડાયોડ્સ”

પ્રશ્ન 4(ક) [7 ગુણ]

ઝેનર ડાયોડને વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર તરીકે સમજાવો.

જવાબ

ઝેનર ડાયોડ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર:

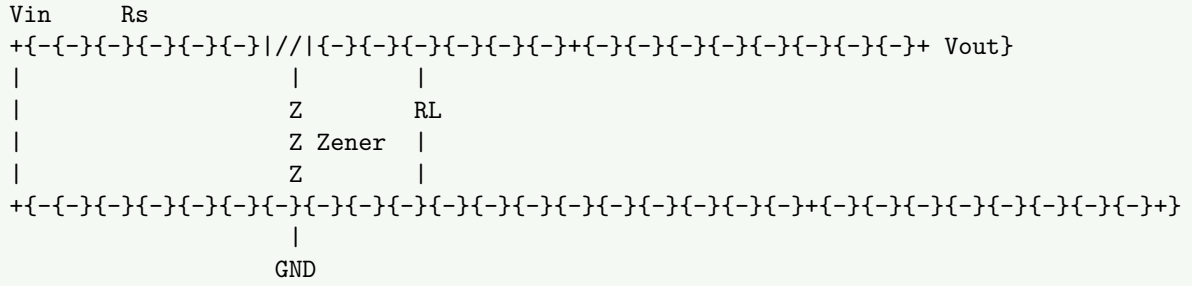

કાર્યપદ્ધતિ:

- રિવર્સ બાયસડ: ઝેનર બ્રેકડાઉન રીજનમાં કાર્ય કરે છે
- કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ: તેના ટર્મિનલ્સ પર ફિક્સ્ડ વોલ્ટેજ (V_Z) જાળવે છે
- કરંટ રેગ્યુલેશન: સીરીઝ રેઝિસ્ટર (R_S) કરંટને મર્યાદિત કરે છે
- લોડ રેગ્યુલેશન: જ્યારે લોડ કરંટ બદલાય છે, ત્યારે ઝેનર કરંટ કોન્સ્ટન્ટ આઉટપુટ વોલ્ટેજ જાળવવા બદલાય છે

ડિઝાઇન ઇક્વેશન્સ:

- $R_S = (V_{in} - V_Z) / (I_L + I_Z)$
- ઝેનરની પાવર રેટિંગ: $P_Z = V_Z \times I_{Z(max)}$

ફાયદાઓ:

- સિમ્પલ સર્કિટ
- ઓછી કિંમત
- નાના લોડ માટે સારું રેગ્યુલેશન
- લોડ રેગ્યુલેશન માટે ઝડપી રિસ્પોન્સ

મર્યાદાઓ:

- R_S અને ઝેનરમાં પાવર વેસ્ટેજ
- મર્યાદિત આઉટપુટ કરંટ ક્ષમતા
- V_Z ની તાપમાન પર નિર્ભરતા

મેમરી ટ્રીક


“ઝેનર સ્ટેજ એટ બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ ડેસ્પાઇટ કરંટ ચેન્જિસ”

પ્રશ્ન 4(અ) OR [3 ગુણ]


રેક્ટિફાયર શું છે? કુલ વેવ રેક્ટિફાયરને વેવફોર્મ્સ સાથે સમજાવો.

જવાબ

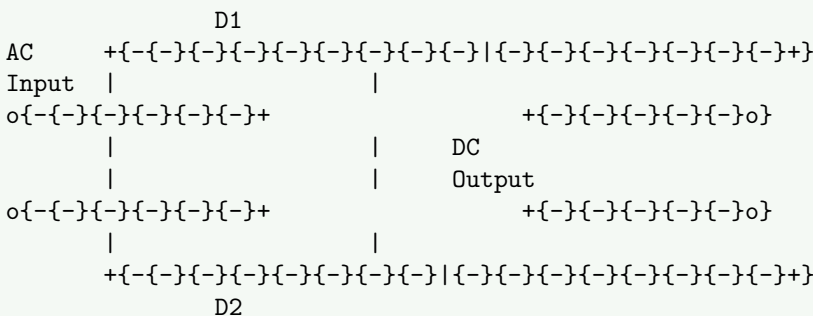રેક્ટિફાયર: એક સર્કિટ જે AC વોલ્ટેજને પલ્સેટિંગ DC વોલ્ટેજમાં રૂપાંતરિત કરે છે, માત્ર એક દિશામાં કરંટ પ્રવાહની મંજૂરી આપીને.
કુલ વેવ રેક્ટિફાયર:



વેવફોર્મ્સ:

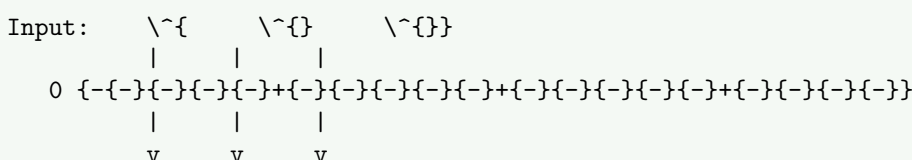

Output: $\backslash^{\{}$ $\backslash^{\{}}$ $\backslash^{\{}}$

$$0 \quad \{-\{-\}\{-\}\{-\}\{-\}\} + \{-\}\{-\}\{-\}\{-\}\{-\} + \{-\}\{-\}\{-\}\{-\}\{-\}\{-\} + \{-\}\{-\}\{-\}\{-\}\{-\}\{-\}\{-\}$$

- **ઓપરેશન:** AC ઇનપુટની બંને હાફ સાયકલ્સ સમાન પોલારિટીમાં રૂપાંતરિત થાય છે
- **આવૃત્તિ:** આઉટપુટ રિપલ આવૃત્તિ ઇનપુટ આવૃત્તિથી બમણી હોય છે
- **વોલ્ટેજ:** $V_{dc} = 0.637V_m$ (જ્યાં V_m પીક ઇનપુટ વોલ્ટેજ છે)

મેમરી ટ્રીક

“કુલ વેવ ફોર્મ્સ કુલ આઉટપુટ”

પ્રશ્ન 4(બ) OR [4 ગુણ]

રેકિટકાયરમાં ફિલ્ટર શા માટે જરૂરી છે? ફિલ્ટરના વિવિધ પ્રકારો જણાવો અને કોઈપણ એક પ્રકારનું ફિલ્ટર સમજાવો.

જવાબ

ફિલ્ટરની જરૂરિયાત: રેક્ટિફાયર મોટા રિપલ્સ સાથે પલ્સેટિંગ DC ઉત્પન્ન કરે છે; ફિલ્ટર આ આઉટપુટને સ્મૂથ કરીને સ્થિર DC વોલ્ટેજ પ્રદાન કરે છે.

ફિલ્ટરના પ્રકારો:

- કેપેસિટર (C) ફિલ્ટર
- ઇન્ડક્ટર (L) ફિલ્ટર
- LC ફિલ્ટર
- π (પાઈ) ફિલ્ટર
- RC ફિલ્ટર

ક્રેપેસિટર ફિલ્ટર:

$$\begin{array}{cccccccccccccccccccc}
+ & - & \{- & - & \} & - & \{- & - & \} & - & \{- & - & \} & - & \{- & - & \} & + & \{- & - & \} & - & \{- & - & \} & - & \{- & - & \} & + \\
| & \\
| & \\
| & \\
+ & - & \{- & - & \} & - & \{- & - & \} & - & \{- & - & \} & - & \{- & - & \} & - & \{- & - & \} & + & \{- & - & \} & - & \{- & - & \} & - & \{- & - & \} & +
\end{array}$$

कार्यपद्धति:

- કેપેસિટર વોલ્ટેજ વૃદ્ધિ દરમિયાન ચાર્જ થાય છે
- વોલ્ટેજ ઘટાડા દરમિયાન લોડ દ્વારા ધીમે ધીમે ડિસ્ચાર્જ થાય છે
- અસ્થાયી સ્ટોરેજ એલિમેન્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે
- ટાઇમ કોન્સ્ટન્ટ RC ડિસ્ચાર્જ દર નક્કી કરે છે
- ડિસ્ચાર્જ પાથ પ્રદાન કરીને રિપલને ઘટાડે છે

ફાયદાઓ:

- સરળ અને આર્થિક
- હળવા લોડ માટે સારું સ્મૂથિંગ
- DC આઉટપુટ વોલ્ટેજ વધારે છે

મેમરી ટ્રીક

“કેપેસિટર કેચિઝ ચાર્જ એન્ડ રિલીઝિઝ સ્લોલી”

પ્રશ્ન 4(ક) OR [7 ગુણ]

રેક્રિટફાયરની જરૂરિયાત લખો. સર્કિટ ડાયાગ્રામ વડે બ્રિજ રેક્રિટફાયર સમજાવો અને તેના ઇનપુટ અને આઉટપુટ વેવફોર્મ્સ દોરો.


ଉଦାହ

રેક્રિટફાયરની જરૂરિયાત:

- ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો માટે AC ને DC માં રૂપાંતરિત કરવા
- DC-ઓપરેટિંગ ઉપકરણો માટે પાવર સપ્લાય

- બેટરી ચાર્જિંગ સર્કિટ્સ
- ઓધોગિક ડ્રાઇવ્સ માટે DC પાવર
- કમ્યુનિકેશનમાં સિગ્નલ ડિમોડ્યુલેશન



બ્રિજ રેક્ટિફાયર સર્કિટ:

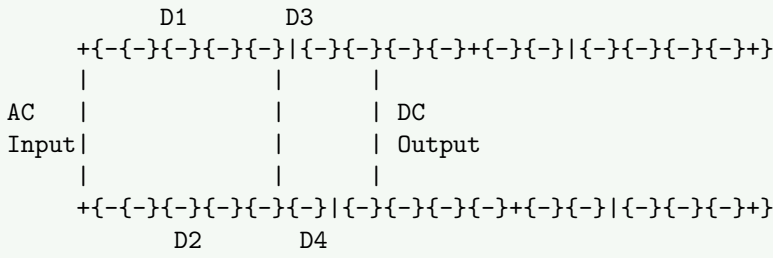

કાર્યપદ્ધતિ:

- પોઝિટિવ હાફ સાયકલ: D1 અને D4 કન્ડક્ટ કરે છે, D2 અને D3 બ્લોક કરે છે
- નેગેટિવ હાફ સાયકલ: D2 અને D3 કન્ડક્ટ કરે છે, D1 અને D4 બ્લોક કરે છે
- બંને હાફ સાયકલ્સ: કરંટ લોડ દ્વારા એક જ દિશામાં વહે છે

ઇનપુટ-આઉટપુટ વેવફોર્મ્સ:

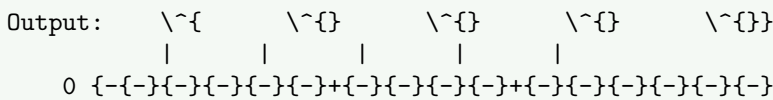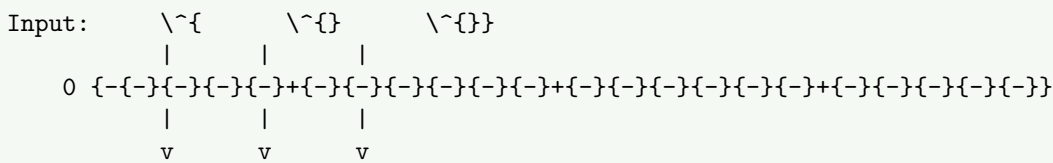

લાક્ષણિકતાઓ:

- $V_{dc} = 0.637V_m$ (V_m : પીક ઇનપુટ વોલ્ટેજ)
- દરેક ડાયોડનો $PIV = V_m$
- રીપલ ફેક્ટર = 0.48
- કાર્યક્ષમતા = 81.2%
- TUF = 0.693

મેમરી ટ્રીક

“બ્રિજ બ્રિંગ્સ બોથ હાલ્વ્સ ટુ ડાયરેક્ટ કરંટ”

પ્રશ્ન 5(અ) [3 ગુણ]

ઇલેક્ટ્રોનિક કચરાના કારણો સમજાવો.

જવાબ

ઇલેક્ટ્રોનિક કચરાના કારણો:

કારણ	વર્ણન
ઝડપી ટેકનોલોજી ચેન્જ	ઇલેક્ટ્રોનિક્સના વારંવાર અપગ્રેડ અને ઓબ્સોલેસન્સ મર્યાદિત ઉપયોગી જીવન સાથે ડિઝાઇન કરેલા ઉપકરણો
ટૂંકો લાઇફસાયકલ	રિપેર કરતાં નવા ગેજેટ્સની પસંદગી
ગ્રાહક વર્તન	ઓછી ગુણવત્તાના કારણે વહેલા નિષ્ફળતા
મેન્યુફેક્ચરિંગ સમસ્યાઓ	ક્યારેક રિપેર કરતાં રિપ્લેસ કરવું સસ્તું હોય છે
આર્થિક પરિબળો	પ્લાન્ડ ઓબ્સોલેસન્સ દ્વારા નવા મોડેલ્સને પ્રમોટ કરવા
માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજીસ	

મેમરી ટ્રીક

“અપગ્રેડ, યુઝ, થ્રો, રિપીટ”

પ્રશ્ન 5(બ) [4 ગુણ]

PNP અને NPN ટ્રાન્ઝિસ્ટરની સરખામણી કરો.

જવાબ

પેરામીટર	PNP ટ્રાન્ઝિસ્ટર	NPN ટ્રાન્ઝિસ્ટર
સિમ્બોલ		
કરંટ ફ્લો	એમિટરથી કલેક્ટર	કલેક્ટરથી એમિટર
મેજોરિટી કેરિયર	હોલ્સ	ઇલેક્ટ્રોન્સ
બાયસિંગ	એમિટર પોઝિટિવ, કલેક્ટર નેગેટિવ	કલેક્ટર પોઝિટિવ, એમિટર નેગેટિવ
સ્વિચિંગ સ્પીડ	ધીમી	ઝડપી
વપરાશ	ઓછો સામાન્ય	વધુ સામાન્ય

મેમરી ટ્રીક


“PNP: પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ ટુ પોઝિટિવ; NPN: નેગેટિવ ટુ પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ”

પ્રશ્ન 5(ક) [7 ગુણ]

પ્રતીક દોરો, MOSFET નું બાંધકામ અને કાર્ય સમજાવો.

જવાબ

MOSFET સિમ્બોલ (N-ચેનલ એન્હાન્સમેન્ટ):

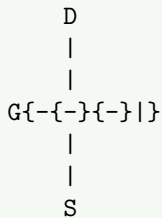

બાંધકામ:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting}[]
graph TD
    A[ {- n+} {-}{-}{-} B[ {-} p]]
    B {-}{-}{-} C[ {-} n+]]
    D[ ] {-}{-}{-} E[ ] ]
    E {-}{-}{-} B}
{Highlighting}
{Shaded}
```

ઘટકો:

- સબસ્ટ્રેટ: P-ટાઇપ અર્ધવાહક બોડી
- સોર્સ/ડ્રેન: હેવિલી ડોપ્ડ n+ રીજન્સ
- ગેટ: ઇન્સ્યુલેટર (SiO₂) દ્વારા અલગ કરાયેલ મેટલ ઇલેક્ટ્રોડ
- ચેનલ: બાયસ કરવામાં આવે ત્યારે સોર્સ અને ડ્રેન વચ્ચે બને છે

કાર્યપદ્ધતિ:

- એન્હાન્સમેન્ટ મોડ: શરૂઆતમાં કોઈ ચેનલ અસ્તિત્વમાં નથી; ગેટ વોલ્ટેજ ચેનલ બનાવે છે

- થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ (VT): ચેનલ બનાવવા માટે જરૂરી ન્યૂનતમ ગેટ વોલ્ટેજ
- કન્ડક્ટિંગ સ્ટેટ: જ્યારે $V_{GS} > V_T$, ઇલેક્ટ્રોન્સ ચેનલ બનાવે છે, કરંટ પ્રવાહની મંજૂરી આપે છે
- સેચ્યુરેશન રીજન: VDS માં વધારો છતાં કરંટ સ્થિર રહે છે
- લિનિયર રીજન: ઓછા ડ્રેન વોલ્ટેજ પર કરંટ VDS ના સમપ્રમાણમાં

ઉપયોગો:

- ડિજિટલ સર્કિટ્સ (લોજિક ગેટ્સ)
- પાવર એમ્પ્લિફાયર
- સ્વિચિંગ એપ્લિકેશન્સ
- મેમરી ડિવાઇસીસ

મેમરી ટ્રીક

“ગેટ વોલ્ટેજ કંટ્રોલ્સ ઇલેક્ટ્રોન ચેનલ”

પ્રશ્ન 5(અ) OR [3 ગુણ]

ઇલેક્ટ્રોનિક કચરા હેન્ડલ કરવાની પદ્ધતિઓ સમજાવો.

જવાબ

ઇલેક્ટ્રોનિક કચરા હેન્ડલિંગની પદ્ધતિઓ:

પદ્ધતિ	વર્ણન
રિડ્યુસ રિયુઝ રિસાયકલ	લાંબી લાઇફસાયકલ અને અપગ્રેડેબિલિટી સાથે પ્રોડક્ટ્સની ડિઝાઇન સેકન્ડરી વપરાશ માટે ઇલેક્ટ્રોનિક્સને રિક્વિઝિંગ અને દાન મૂલ્યવાન સામગ્રી પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે સિસ્ટમેટિક ડિસેસેમ્બલી સર્ટિફાઇડ સુવિધાઓ દ્વારા યોગ્ય સંગ્રહ અને પ્રોસેસિંગ ઉત્પાદકો વપરાયેલા ઉત્પાદનો પાછા લે છે
રિસ્પોન્સિબલ ડિસ્પોઝલ એક્સટેન્ડેડ પ્રોડ્યુસર રિસ્પોન્સિબિલિટી અર્બન માઇનિંગ	ત્યજેલા ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાંથી કિંમતી ધાતુઓની પુનઃપ્રાપ્તિ

આકૃતિ:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting}[]
graph LR
    A[{- } {-}{-}{-} B[ ]}]
    B {-}{-}{-} C[ ]}]
    C {-}{-}{-} D[ ]}]
    D {-}{-}{-} E[ ]}]
    E {-}{-}{-} F[ ]}]
{Highlighting}
{Shaded}
```

મેમરી ટ્રીક

“રિડ્યુસ, રિયુઝ, રિસાયકલ, રિકવર રિસોર્સીસ”

પ્રશ્ન 5(બ) OR [4 ગુણ]

σ_{dc} અને σ_{ac} વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો.

જવાબ

σ_{dc} અને σ_{ac} વચ્ચેનો સંબંધ:

આપેલ:

- $\sigma_{dc} = IC/IE$ (કોમન બેઝ કરંટ ગેઇન)

- $\beta_{dc} = IC/IB$ (કોમન એમિટર કરંટ ગેઇન)

ગણતરી: કીરચોફના કરંટ લોને અનુસાર: $IE = IC + IB$

બંને બાજુને IC વડે ભાગીએ: $IE/IC = 1 + IB/IC$

$\beta_{dc} = IC/IE$ છે તેથી: $1/\beta_{dc} = 1 + IB/IC$

$\beta_{dc} = IC/IB$ છે તેથી: $1/\beta_{dc} = 1 + 1/\beta_{dc}$

અંતિમ સંબંધ:

- $\beta_{dc} = \beta_{dc}/(1 + \beta_{dc})$

- $\beta_{dc} = \beta_{dc}/(1 - \beta_{dc})$

ટેબલ: | β મૂલ્ય | β મૂલ્ય | |-----|-----| | 0.9 | 9 | | 0.95 | 19 | | 0.99 | 99 |

મેમરી ટ્રીક


“આલ્ફા એપ્રોચિઝ વન એઝ બીટા એપ્રોચિઝ ઇન્ફિનિટી”

પ્રશ્ન 5(ક) OR [7 ગુણ]


તેના ઇનપુટ અને આઉટપુટ લાક્ષણિકતાઓ સાથે CC ની રચના સમજાવો.

જવાબ

કોમન કલેક્ટર (એમિટર ફોલોઅર) કોન્ફિગરેશન:

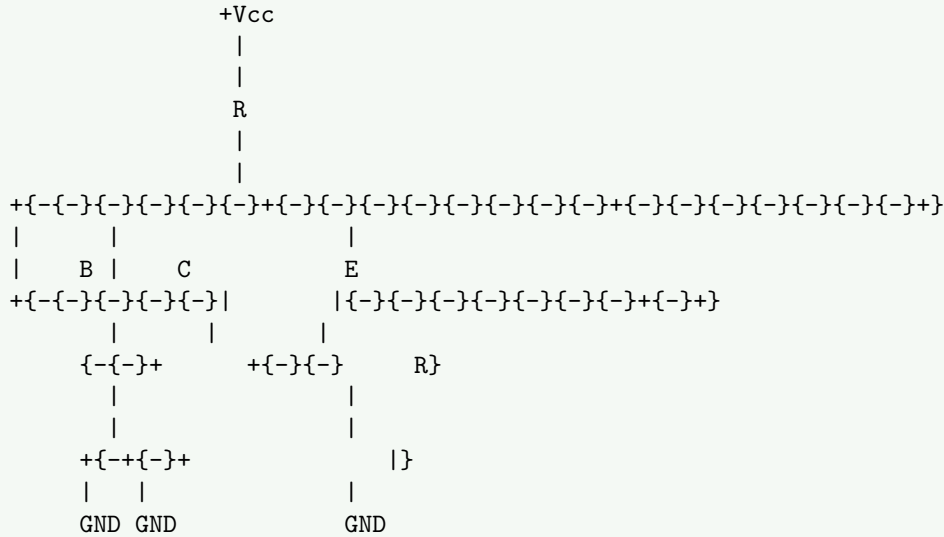

ઇનપુટ લાક્ષણિકતાઓ:

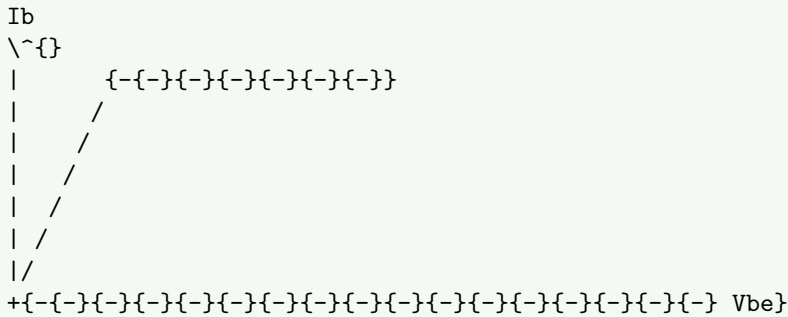

આઉટપુટ લાક્ષણિકતાઓ:

