

ઇલેક્ટ્રોનિક કોમ્યુનિકેશનના સિદ્ધાંતો (4331104) - ઉનાળુ 2024 સોલ્યુશન

Milav Dabgar


June 14, 2024

પ્રશ્ન 1 [a ગુણ]

3 કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમનો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો અને સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

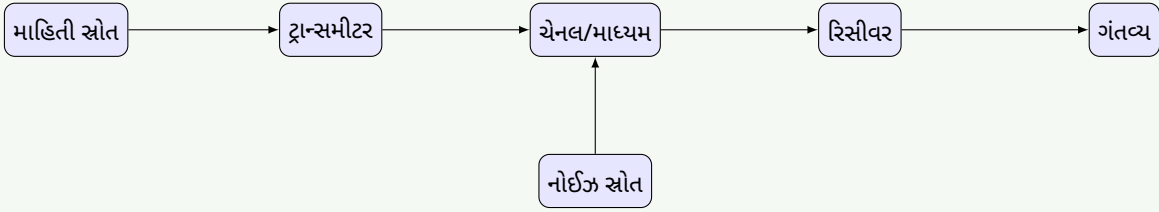

- માહિતી સ્રોત: સંદેશા સિગ્નલ ઉત્પન્ન કરે છે (અવાજ, વિડિયો, ડેટા).
- ટ્રાન્સમીટર: સંદેશાને પ્રસારણ માટે યોગ્ય સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
- ચેનલ: માધ્યમ જેના દ્વારા સિગ્નલ પ્રવાસ કરે છે (તાર, ફાઇબર, હવા).
- રિસીવર: મળેલા સિગ્નલમાંથી મૂળ સંદેશો બહાર કાઢે છે.
- ગંતવ્ય: અંતિમ-વપરાશકર્તા જે માહિતી પ્રાપ્ત કરે છે.

મેમરી ટ્રીક

"માહિતી પ્રવાસ સાવધાનીથી ગંતવ્ય પહોંચે"

પ્રશ્ન 1 [b ગુણ]

4 EM વેવ સ્પેક્ટ્રમના ઉપયોગો સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

ફ્રિક્વન્સી બેન્ડ	ફ્રિક્વન્સી રેન્જ	ઉપયોગો
રેડિયો વેવ્સ	3 kHz - 300 MHz	AM/FM પ્રસારણ, દરિયાઈ સંચાર
માઇક્રોવેવ્સ	300 MHz - 300 GHz	રડાર, સેટેલાઇટ સંચાર, માઇક્રોવેવ ઓવન
ઇન્ફ્રારેડ	300 GHz - 400 THz	રિમોટ કંટ્રોલ, થર્મલ ઇમેજિંગ, ઓપ્ટિકલ ફાઇબર
દૃશ્યમાન પ્રકાશ	400 THz - 800 THz	ફાઇબર ઓપ્ટિક સંચાર, ફોટોગ્રાફી
અલ્ટ્રાવાયોલેટ	800 THz - 30 PHz	જંતુનાશક, પ્રમાણીકરણ, પાણી શુદ્ધિકરણ
એક્સ-રે	30 PHz - 30 EHz	મેડિકલ ઇમેજિંગ, સુરક્ષા સ્કેનિંગ, સામગ્રી વિશ્લેષણ
ગામા રે	>30 EHz	કેન્સર સારવાર, ખાદ્ય જંતુનાશક, ઔદ્યોગિક નિરીક્ષણ

મેમરી ટ્રીક

"રેડિયો માઇક્રો અદૃશ્ય દૃશ્ય અલ્ટ્રા એક્સ ગામા"

પ્રશ્ન 1 [c ગુણ]


7 બાહ્ય અને આંતરિક અવાજ જણાવો અને સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

પ્રકાર	બાહ્ય અવાજ	આંતરિક અવાજ
સ્ત્રોત	સંચાર વ્યવસ્થાની બહાર	ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોની અંદર
પ્રકારો	વાતાવરણીય, અવકાશ, ઔદ્યોગિક, માનવ-નિર્મિત	થર્મલ, શોટ, ટ્રાન્ઝિટ-ટાઇમ, ફ્લિકર
નિયંત્રણ	શીલ્ડિંગ, ફિલ્ટરિંગ દ્વારા ઘટાડી શકાય છે	સારા ઘટકો, કૂલિંગ દ્વારા ઘટાડી શકાય છે
ઉદાહરણો	વીજળી, સૂર્ય વિકિરણ, મોટર સ્પાર્કિંગ	અવરોધકોમાં ઇલેક્ટ્રોન મૂવમેન્ટ, સેમિકન્ડક્ટર્સ
પ્રકૃતિ	સામાન્ય રીતે અનિયમિત, બદલાતી	વધુ સુસંગત અને માપી શકાય તેવી

આકૃતિ:

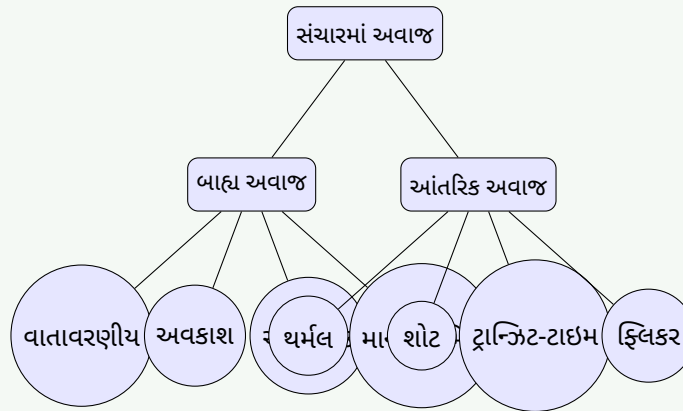

મેમરી ટ્રીક


"બાહ્ય વાતાવરણ આવે; આંતરિક ઘટકો જન્માવે"

પ્રશ્ન 1 [c ગુણ]

7 સુપરહીટરોડાઇન AM રિસીવરનો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો અને સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

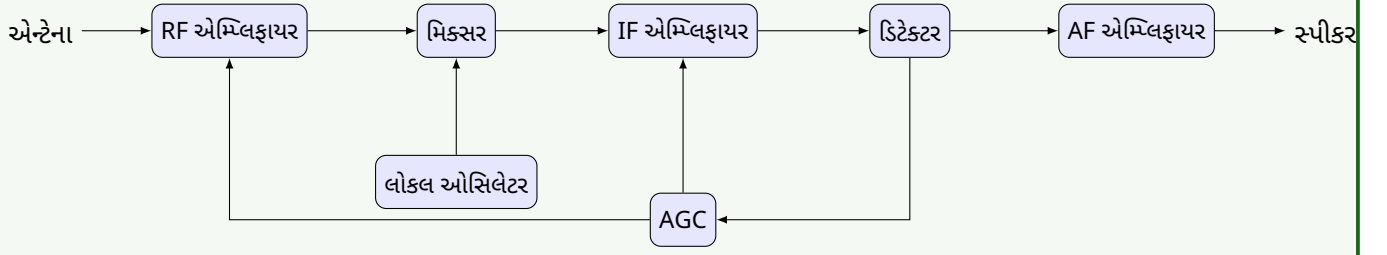

બ્લોક	કાર્ય
RF એમ્પ્લિફાયર	નબળા રેડિયો સિગ્નલને વધારે છે અને પસંદગી પૂરી પાડે છે
લોકલ ઓસિલેટર	આવનારા સિગ્નલ સાથે મિક્સિંગ માટે ફ્રિક્વન્સી ઉત્પન્ન કરે છે
મિક્સર	RF અને લોકલ ઓસિલેટર સિગ્નલોને સંયોજિત કરીને IF ઉત્પન્ન કરે છે
IF એમ્પ્લિફાયર	ફિક્સ્ડ ઇન્ટરમીડિયેટ ફ્રિક્વન્સી (455 kHz) પર સિગ્નલને વધારે છે
ડિટેક્ટર	મોડ્યુલેટેડ કેરિયરમાંથી ઓડિયો બહાર કાઢે છે (ડિમોડ્યુલેશન)
AF એમ્પ્લિફાયર	સ્પીકર ચલાવવા માટે ઓડિયો સિગ્નલને વધારે છે
AGC	ઓટોમેટિક ગેઇન કંટ્રોલ - સતત આઉટપુટ લેવલ જાળવે છે

મેમરી ટ્રીક

"રેડિયો લય મિશ્રણ માધ્યમ ઉત્પાદન આવાજ"

પ્રશ્ન 2 [a ગુણ]


3 મોડ્યુલેશન વ્યાખ્યાયિત કરો. મોડ્યુલેશનના પ્રકારો જણાવો.

જવાબ

જવાબ:

મોડ્યુલેશન: માહિતી ધરાવતા મોડ્યુલેટિંગ સિગ્નલ સાથે ઉચ્ચ-ફ્રિક્વન્સી કેરિયર સિગ્નલની એક અથવા વધુ લાક્ષણિકતાઓને બદલવાની પ્રક્રિયા.

મોડ્યુલેશનના પ્રકારો:

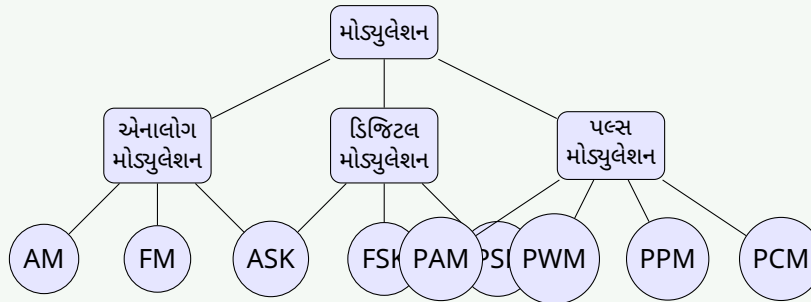

મેમરી ટ્રીક

"મોડ્યુલેશન આવૃત્તિ, એમ્પ્લિટ્યુડ, ફેઝ બદલે છે"

પ્રશ્ન 2 [b ગુણ]

4 વ્યાખ્યાયિત કરો: સિગ્નલ ટુ નોઈઝ રેશિયો અને નોઈઝ ફ્લોર.

જવાબ

જવાબ:

પેરામીટર	વ્યાખ્યા	ફોર્મ્યુલા	એકમ	મહત્વ
સિગ્નલ ટુ નોઈઝ રેશિયો (SNR)	સિગ્નલ પાવર અને નોઈઝ પાવરનો ગુણોત્તર	$SNR = \frac{P_{signal}}{P_{noise}}$	dB માં વ્યક્ત	ઉચ્ચ મૂલ્ય સારી સિગ્નલ ક્વોલિટી દર્શાવે છે
નોઈઝ ફિગર (NF)	સિસ્ટમમાંથી પસાર થવાથી SNR ના ઘટાડાનું માપ	$NF = \frac{SNR_{input}}{SNR_{output}}$	dB માં વ્યક્ત	નીચું મૂલ્ય સારી કામગીરી દર્શાવે છે

મેમરી ટ્રીક

"SNR સિગ્નલ શક્તિ બતાવે; નોઈઝ ફિગર ખામી શોધે"

પ્રશ્ન 2 [c ગુણ]


7 PAM, PWM અને PPM તકનીકોની તુલના કરો.

જવાબ

જવાબ:

પેરામીટર	PAM	PWM	PPM
પૂરું નામ	પલ્સ એમ્પ્લિટ્યુડ મોડ્યુલેશન	પલ્સ વિડ્થ મોડ્યુલેશન	પલ્સ પોઝિશન મોડ્યુલેશન
મોડ્યુલેટેડ પેરામીટર	પલ્સની એમ્પ્લિટ્યુડ	પલ્સની પહોળાઈ/અવધિ	પલ્સની સ્થિતિ/સમય
નોઈઝ ઇમ્યુનિટી	નબળી	સારી	ઉત્તમ
બેન્ડવિડ્થ	ઓછી	મધ્યમ	ઉચ્ચ
સર્કિટ જટિલતા	સરળ	મધ્યમ	જટિલ
પાવર એફિશિયન્સી	નબળી	સારી	ઉત્તમ
ઉપયોગો	સરળ ડેટા સેમ્પલિંગ	મોટર કંટ્રોલ, પાવર નિયમન	સયોટ ટાઇમિંગ, ઓપ્ટિકલ સંચાર

આકૃતિ:

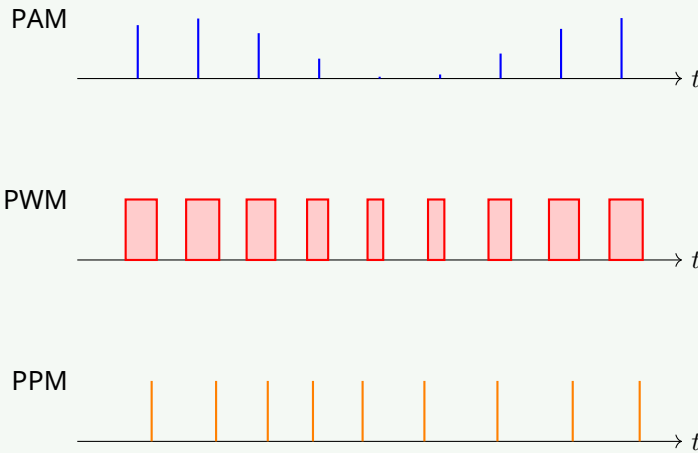

મેમરી ટ્રીક

"એમ્પ્લિટ્યુડ ઊંચાઈ, પહોળાઈ લંબાઈ, પોઝિશન સમય બદલે"

પ્રશ્ન 2 [a ગુણ]

3 બીટ, સિમ્બોલ અને બોડ રેટ વચ્ચે તફાવત કરો.

જવાબ

જવાબ:

પેરામીટર	બીટ	સિમ્બોલ	બોડ રેટ
વ્યાખ્યા	બાઇનરી અંક (0 અથવા 1)	બિટ્સનો સમૂહ	પ્રતિ સેકન્ડ પ્રસારિત સિમ્બોલ્સની સંખ્યા
એકમ	કોઈ એકમ નથી	કોઈ એકમ નથી	સિમ્બોલ પ્રતિ સેકન્ડ (બોડ)
સંબંધ	ડિજિટલ માહિતીનો મૂળભૂત એકમ	એકાધિક બિટ્સ એક સિમ્બોલ બનાવે છે	બોડ રેટ \times બિટ્સ પ્રતિ સિમ્બોલ = બિટ રેટ
ઉદા-હરણ	0, 1	4-QAM માં, દરેક સિમ્બોલ 2 બિટ્સ રજૂ કરે છે	1200 બોડ એટલે દર સેકન્ડે 1200 સિમ્બોલ

મેમરી ટ્રીક

"બિટ સિમ્બોલ બનાવે, બોડ ગતિ બતાવે"

પ્રશ્ન 2 [b ગુણ]

4 DSB કરતાં SSB ના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો.

જવાબ

જવાબ:

SSB ના DSB કરતાં ફાયદા	SSB ના DSB કરતાં ગેરફાયદા
બેન્ડવિડ્થ: માત્ર અર્ધી બેન્ડવિડ્થની જરૂર પડે છે	સર્કિટ જટિલતા: વધુ જટિલ મોડ્યુલેશન અને ડિમોડ્યુલેશન
પાવર એફિશિયન્સી: માત્ર એક સાઇડબેન્ડ પ્રસારિત કરે છે, પાવર બચાવે છે	રિસીવર ડિઝાઇન: ચોક્કસ ફ્રિક્વન્સી સિન્ક્રોનાઇઝેશનની જરૂર પડે છે
ઓછું ફેડિંગ: સિલેક્ટિવ ફેડિંગ પ્રભાવોમાં ઘટાડો	લો ફ્રિક્વન્સી લોસ: નીચી ફ્રિક્વન્સી ઘટકો ગુમાવી શકે છે
ઓછું ઇન્ટરફેરન્સ: એડજેસન્ટ ચેનલ ઇન્ટરફેરન્સમાં ઘટાડો	ખર્ચ: વધુ ખર્ચાળ અમલીકરણ

મેમરી ટ્રીક

"SSB બેન્ડવિડ્થ પાવર બચાવે, પણ જટિલ હાર્ડવેર માંગે"

પ્રશ્ન 2 [c ગુણ]


7 એમ્પલિટ્યુડ મોડ્યુલેશન (AM) અને ફ્રિક્વન્સી મોડ્યુલેશન (FM) ની તુલના કરો.

જવાબ

જવાબ:

પેરામીટર	AM	FM
મોડ્યુલેટેડ પેરામીટર	કેરિયરની એમ્પ્લિટ્યુડ	કેરિયરની ફ્રીક્વન્સી
બેન્ડવિડ્થ	સાંકડી ($2 \times f_m$)	વિશાળ ($2 \times (f_m + \Delta f)$)
નોઈઝ ઇમ્યુનિટી	નબળી	ઉત્તમ
પાવર એફિશિયન્સી	નબળી (કેરિયરમાં મોટાભાગનો પાવર)	સારી
સર્કિટ જટિલતા	સરળ	જટિલ
ક્વોલિટી	નીચી	ઉચ્ચ
ઉપયોગો	બ્રોડકાસ્ટિંગ (MW), એરક્રાફ્ટ કોમ્યુનિકેશન	FM રેડિયો, TV સાઉન્ડ, મોબાઇલ કોમ્યુનિકેશન

આકૃતિ:

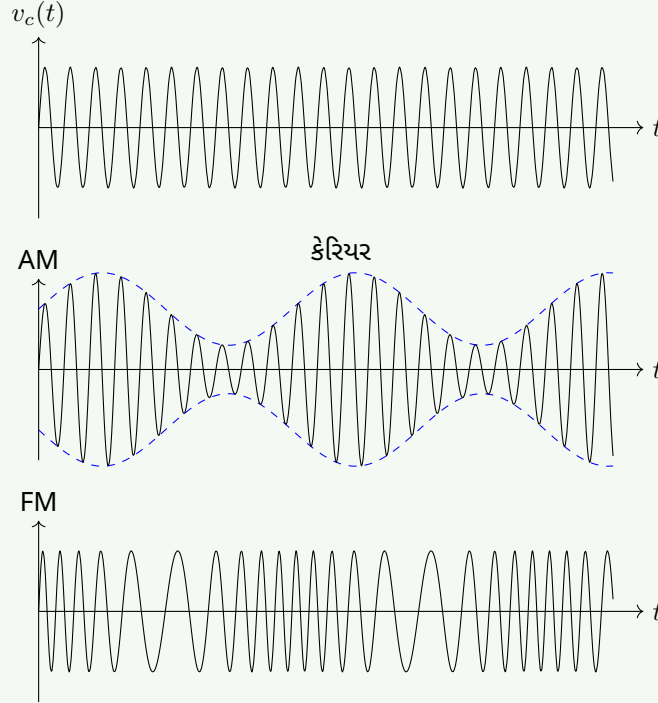

મેમરી ટ્રીક

"AM શક્તિ બદલે, FM આવૃત્તિ હલાવે"

પ્રશ્ન ૩ [a ગુણ]

૩ AM રિસીવરને FM રિસીવર સાથે સરખાવો.

જવાબ

જવાબ:

પેરામીટર	AM રિસીવર	FM રિસીવર
IF ફ્રીક્વન્સી	455 kHz	10.7 MHz
ડિટેક્ટર	એન્વેલોપ ડિટેક્ટર	ડિસ્ક્રિમિનેટર/રેશિયો ડિટેક્ટર/PLL
બેન્ડવિડ્થ	સાંકડી (± 5 kHz)	વિશાળ (± 75 kHz)
સ્પેશિયલ સર્કિટ	સરળ	લિમિટર, ડી-એમ્ફેસિસ
જટિલતા	સરળ	જટિલ

મેમરી ટ્રીક

"AM લઘુ બેન્ડવિડ્થ સરળ; FM વિશાળ બેન્ડવિડ્થ જટિલ"

પ્રશ્ન 3 [b ગુણ]

4 સેમ્પલિંગ વ્યાખ્યાયિત કરો? સંક્ષિપ્તમાં સેમ્પલિંગના પ્રકારો સમજાવો.


જવાબ

જવાબ:

સેમ્પલિંગ: સતત-સમય સિગ્નલને નિયમિત અંતરાલે સેમ્પલ લઈને વિવેકાધીન-સમય સિગ્નલમાં રૂપાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયા.

સેમ્પલિંગના પ્રકાર	વર્ણન	લાક્ષણિકતાઓ
આદર્શ સેમ્પલિંગ	સિગ્નલના તાત્કાલિક સેમ્પલ	સંપૂર્ણ પરંતુ સૈદ્ધાંતિક, આવેગ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરે છે
નેચરલ સેમ્પલિંગ	સિગ્નલને ટૂંકા સમયગાળા માટે સેમ્પલ કરવામાં આવે છે	પલ્સના ટોચ મૂળ સિગ્નલને અનુસરે છે
ફ્લેટ-ટોપ સેમ્પલિંગ	આગલા સેમ્પલ સુધી સેમ્પલ સ્થિર રાખવામાં આવે છે	સીડી અનુમાન બનાવે છે, અમલમાં મૂકવા માટે સરળ

આકૃતિ:

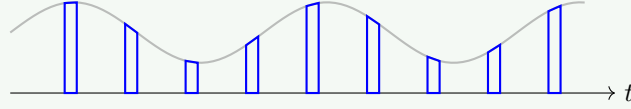

નેચરલ સેમ્પલિંગ

મેમરી ટ્રીક


"આદર્શ ક્ષણો લે, નેચરલ આકાર અનુસરે, ફ્લેટ સ્થિર રહે"

પ્રશ્ન 3 [c ગુણ]

7 FM રિસીવરનો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો અને સમજાવો. FM રિસીવરમાં લિમિટરનો ઉપયોગ શું છે?

જવાબ

જવાબ:

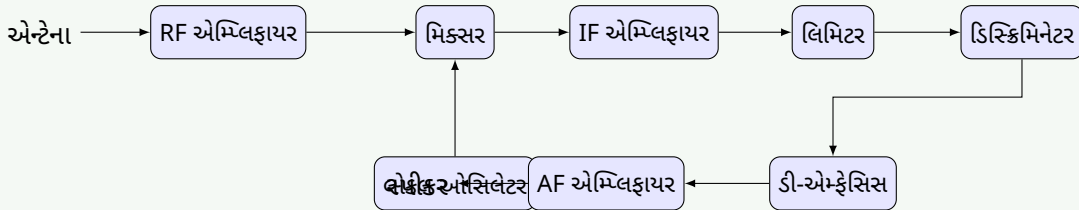

બ્લોક	કાર્ય
RF એમ્પ્લિફાયર	નબળા RF સિગ્નલને વધારે છે અને પસંદગી પૂરી પાડે છે
મિક્સર/લોકલ ઓસિલેટર	RF ને IF માં રૂપાંતરિત કરે છે (10.7 MHz)
IF એમ્પ્લિફાયર	ફિક્સ્ડ ફ્રિક્વન્સી પર ગેઇન અને પસંદગી પ્રદાન કરે છે
લિમિટર	એમ્પ્લિટ્યુડ વેરિએશન્સ દૂર કરે છે, ફ્રિક્વન્સી વેરિએશન્સ જાળવે છે
ડિસ્ક્રિમિનેટર	ફ્રિક્વન્સી વેરિએશન્સને એમ્પ્લિટ્યુડ વેરિએશન્સમાં રૂપાંતરિત કરે છે
ડી-એમ્ફેસિસ	ઉચ્ચ-ફ્રિક્વન્સી નોઈઝને ઘટાડે છે
AF એમ્પ્લિફાયર	સ્પીકર માટે મેળવેલા ઓડિયોને વધારે છે

લિમિટરનું કાર્ય: ડીમોડ્યુલેશન પહેલાં FM સિગ્નલમાંથી એમ્પ્લિટ્યુડ વેરિએશન્સને દૂર કરે છે જેથી નોઈઝ ઇમ્યુનિટી સુનિશ્ચિત થાય, કારણ કે FM માં માહિતી ફ્રિક્વન્સી વેરિએશન્સમાં સમાયેલી છે, એમ્પ્લિટ્યુડમાં નહીં.

મેમરી ટ્રીક

"રેડિયો મિક્સર વધારે આવૃત્તિ; લિમિટર ફરક ઓળખી અવાજ કાઢે"


પ્રશ્ન 3 [a ગુણ]

3 સિંગલ સાઇડ બેન્ડ (SSB) ટ્રાન્સમિશનના ખ્યાલનું વર્ણન કરો.

જવાબ

જવાબ:

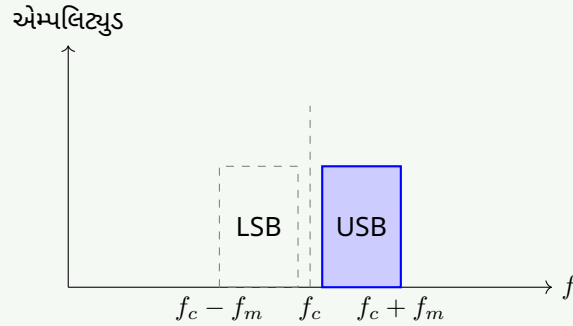સિંગલ સાઇડબેન્ડ (SSB) ટ્રાન્સમિશન: એક તકનીક જેમાં કેરિયર અને અન્ય સાઇડબેન્ડને દબાવીને માત્ર એક સાઇડબેન્ડ (ઉપર અથવા નીચે) પ્રસારિત કરવામાં આવે છે.



SSB સ્પેક્ટ્રમ (USB પ્રસારિત)

- બેન્ડવિડ્થ: માત્ર અર્ધી બેન્ડવિડ્થની જરૂર પડે છે ($f_c \pm f_m$).
- પાવર એફિશિયન્સી: વધુ કાર્યક્ષમ કારણ કે પાવર એક સાઇડબેન્ડમાં કેન્દ્રિત થાય છે.
- પ્રકારો: USB (અપર સાઇડબેન્ડ) અને LSB (લોઅર સાઇડબેન્ડ).

મેમરી ટ્રીક

"SSB સ્પેક્ટ્રમ બેન્ડવિડ્થ બચાવે"

પ્રશ્ન 3 [b ગુણ]


4 પ્રી-એમ્ફેસિસ અને ડી-એમ્ફેસિસ સર્કિટ સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

પેરામીટર	પ્રી-એમ્ફિસિસ	ડી-એમ્ફિસિસ
સ્થાન	ટ્રાન્સમીટર	રિસીવર
સર્કિટ પ્રકાર	હાઈ-પાસ RC નેટવર્ક	લો-પાસ RC નેટવર્ક
કાર્ય	પ્રસારણ પહેલાં ઉચ્ચ ફ્રિક્વન્સીઓને વધારે છે	રિસેપ્શન પછી ઉચ્ચ ફ્રિક્વન્સીઓને ઘટાડે છે
હેતુ	ઉચ્ચ ફ્રિક્વન્સીઓ માટે SNR સુધારે છે	મૂળ ફ્રિક્વન્સી રિસ્પોન્સ પુનઃસ્થાપિત કરે છે

સર્કિટ ડાયાગ્રામ:

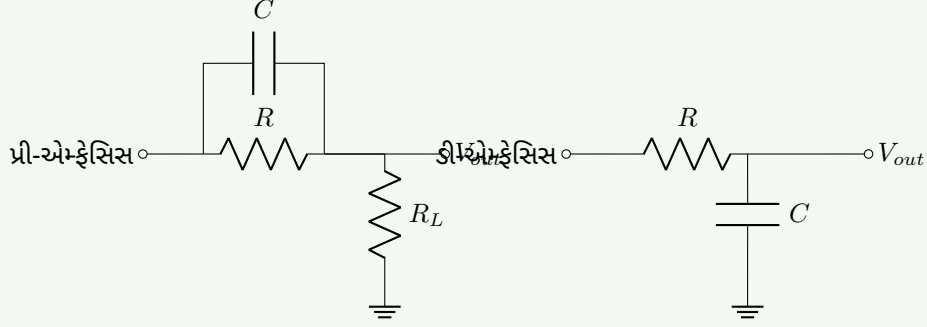

મેમરી ટ્રીક


"પ્રી ઊંચા ધક્કા મારે, ડી ઊંચા નીચે લાવે"

પ્રશ્ન 3 [c ગુણ]

7 ફેઝ લોક લૂપ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરીને FM સિગ્નલનું જનરેશન સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

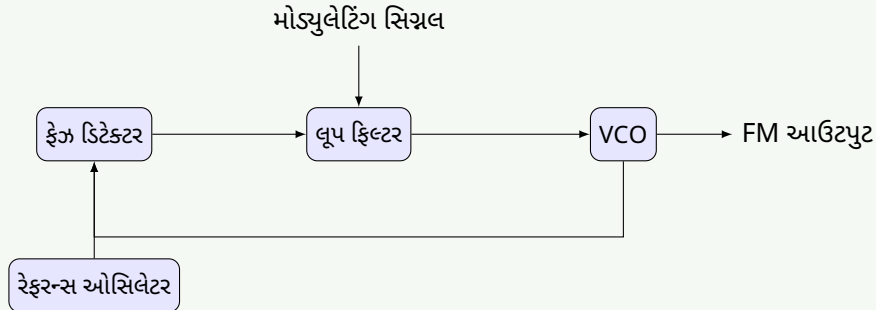

ઘટક	કાર્ય
ફેઝ ડિટેક્ટર	રેફરન્સ અને VCO સિગ્નલ્સની તુલના કરે છે, એરર વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન કરે છે
લૂપ ફિલ્ટર	એરર વોલ્ટેજને ફિલ્ટર કરે છે અને મોડ્યુલેટિંગ સિગ્નલ સાથે જોડે છે
VCO	કંટ્રોલ વોલ્ટેજના આધારે ફ્રિક્વન્સી ઉત્પન્ન કરે છે
રેફરન્સ ઓસિલેટર	સ્થિર રેફરન્સ ફ્રિક્વન્સી પૂરી પાડે છે

કાર્ય પ્રક્રિયા:

1. મોડ્યુલેટિંગ સિગ્નલ લૂપ ફિલ્ટરમાં લાગુ કરવામાં આવે છે.
2. VCO ફ્રિક્વન્સી મોડ્યુલેટિંગ સિગ્નલના પ્રમાણમાં શિફ્ટ થાય છે.
3. ફેઝ ડિટેક્ટર એરર સિગ્નલ ઉત્પન્ન કરે છે.
4. લૂપ ફ્રિક્વન્સી મોડ્યુલેશનની મંજૂરી આપતી વખતે લોક જાળવે છે.

5. VCO નો આઉટપુટ FM સિગ્નલ છે.

મેમરી ટ્રીક

"ફેઝ લોક કરે, વોલ્ટેજ નિયંત્રિત કરે, ફ્રિક્વન્સી મોડ્યુલેટ કરે"

પ્રશ્ન 4 [a ગુણ]

3 ક્વોન્ટાઇઝેશન પ્રક્રિયા અને તેનું મહત્વ સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

ક્વોન્ટાઇઝેશન: એનાલોગ-ટુ-ડિજિટલ રૂપાંતરણમાં સતત એમ્પલિટ્યુડ મૂલ્યોને વિવેકાધીન સ્તરના મર્યાદિત સેટમાં મેપિંગ કરવાની પ્રક્રિયા.

પાસું	વર્ણન
પ્રક્રિયા	એમ્પલિટ્યુડ રેન્જને ફિક્સ્ડ લેવલમાં વિભાજિત કરવી અને ડિજિટલ મૂલ્યો સોંપવા
પ્રકારો	યુનિફોર્મ (સમાન સ્ટેપ્સ) અને નોન-યુનિફોર્મ (વેરિયેબલ સ્ટેપ્સ)
એરર	વાસ્તવિક અને ક્વોન્ટાઇઝડ મૂલ્ય વચ્ચેનો તફાવત (ક્વોન્ટાઇઝેશન નોઈઝ)

મહત્વ:

- એનાલોગ સિગ્નલ્સના ડિજિટલ રજૂઆતને સક્ષમ કરે છે.
- ડિજિટલ સિગ્નલની રિઝોલ્યુશન અને ચોકસાઈ નક્કી કરે છે.
- ડિજિટલ સિસ્ટમમાં સિગ્નલ-ટુ-નોઈઝ રેશિયોને અસર કરે છે.

મેમરી ટ્રીક

"ક્વોન્ટાઇઝેશન એનાલોગથી ડિજિટલ બનાવે"

પ્રશ્ન 4 [b ગુણ]


4 રેડિયો રિસીવરની વિવિધ લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

લાક્ષણિકતા	વ્યાખ્યા	મહત્વ
સેન્સિટિવિટી	નબળા સિગ્નલ્સને પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષમતા	રિસેપ્શન રેન્જ નક્કી કરે છે
સિલેક્ટિવિટી	અડીને આવેલા ચેનલ્સને અલગ કરવાની ક્ષમતા	ઇન્ટરફરેન્સ અટકાવે છે
ફ્રિક્વેન્સી	પુનરુત્પાદનની ચોકસાઈ	સાઉન્ડ ક્વોલિટી નક્કી કરે છે
ઇમેજ રિજેક્શન	ઇમેજ ફ્રિક્વન્સીને નકારવાની ક્ષમતા	અનિચ્છનીય રિસેપ્શન અટકાવે છે

આકૃતિ:

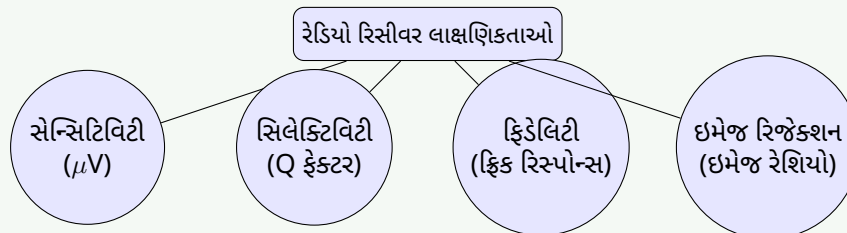

મેમરી ટ્રીક

"સંવેદનશીલ પસંદગી શુદ્ધતા પ્રતિમા"


પ્રશ્ન 4 [c ગુણ]

7 PCM ટ્રાન્સમીટર અને રિસીવરનો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો અને સમજાવો.


જવાબ

જવાબ:

PCM ટ્રાન્સમીટર:

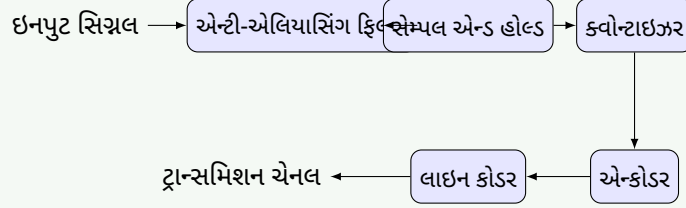

PCM રિસીવર:

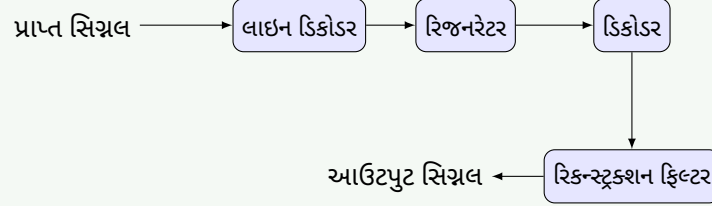

બ્લોક	કાર્ય
એન્ટી-એલિયાસિંગ ફિલ્ટર	એલિયાસિંગને રોકવા માટે ઇનપુટ બેન્ડવિડ્થને મર્યાદિત કરે છે
સેમ્પલ એન્ડ હોલ્ડ	સતત સિગ્નલને વિવેકાધીન-સમય સેમ્પલમાં રૂપાંતરિત કરે છે
ક્વોન્ટાઇઝર	સેમ્પલ એમ્પલિટ્યુડને વિવેકાધીન સ્તરોમાં રૂપાંતરિત કરે છે
એન્કોડર	ક્વોન્ટાઇઝડ મૂલ્યોને બાઇનરી કોડમાં રૂપાંતરિત કરે છે
લાઇન કોડર	પ્રસારણ માટે બાઇનરી કોડ ફોર્મેટ કરે છે
ડિકોડર	બાઇનરી કોડને પાછા ક્વોન્ટાઇઝડ મૂલ્યોમાં રૂપાંતરિત કરે છે
રિકન્સ્ટ્રક્શન ફિલ્ટર	મૂળ સિગ્નલ પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે સ્ટેપ આઉટપુટને સરળ બનાવે છે

મેમરી ટ્રીક

"સેમ્પલ, ક્વોન્ટાઇઝ, એનકોડ, પ્રસારણ; ડિકોડ, પુનઃસર્જન, આઉટપુટ"

પ્રશ્ન 4 [a ગુણ]


3 નેચરલ અને ફ્લેટ ટોપ સેમ્પલિંગની સરખામણી કરો.

જવાબ

જવાબ:

પેરામીટર	નેચરલ સેમ્પલિંગ	ફલેટ-ટોપ સેમ્પલિંગ
આકાર	પલ્સની ટોચ ઇનપુટ સિગ્નલને અનુસરે છે	સેમ્પલિંગ અંતરાલ દરમિયાન સ્થિર એમ્પલિટ્યુડ
અમલીકરણ	વધુ મુશ્કેલ (એનાલોગ સ્વિચ)	સરળ (સેમ્પલ એન્ડ હોલ્ડ સર્કિટ)
સ્પેક્ટ્રમ	ઓછા હાર્મોનિક્સ	વધુ હાર્મોનિક્સ
પુનઃસર્જન	સરળ, વધુ ચોક્કસ	વિકૃતિ માટે વળતરની જરૂર છે

આકૃતિ:

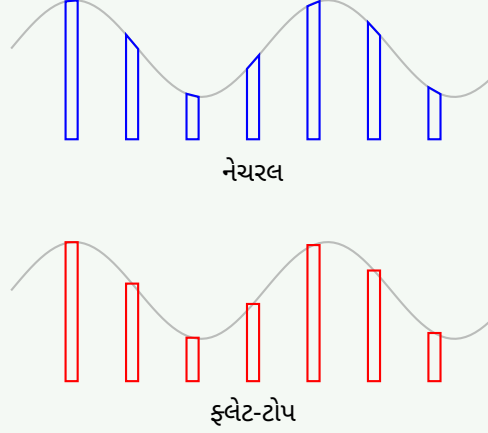

મેમરી ટ્રીક

"નેચરલ અનુસરે, ફલેટ ઠરે"


પ્રશ્ન 4 [b ગુણ]

4 ડાયોડ ડિટેક્ટર સર્કિટ સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

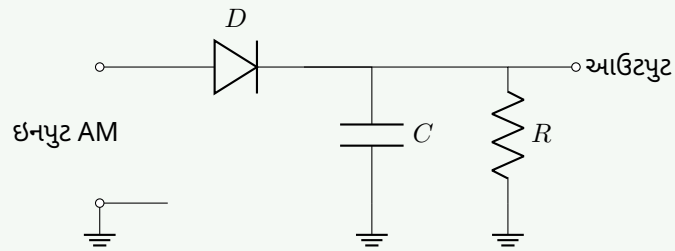ડાયોડ ડિટેક્ટર સર્કિટ: મોડ્યુલેટેડ વેવના એન્વેલોપને બહાર કાઢીને AM સિગ્નલ્સના ડિમોડ્યુલેશન માટે વપરાય છે.



ઘટક	કાર્ય
ડાયોડ (D)	AM સિગ્નલને રેક્ટિફાય કરે છે, માત્ર પોઝિટિવ હાફ પસાર કરે છે
કેપેસિટર (C)	પીક વેલ્યુ સુધી ચાર્જ થાય છે, ડેરિયરને સરળ બનાવે છે
રેઝિસ્ટર (R)	કેપેસિટરના ડિસ્ચાર્જ સમયને નિયંત્રિત કરે છે

કાર્ય:

1. ડાયોડ AM સિગ્નલને રેક્ટિફાય કરે છે.
2. કેપેસિટર પીક વેલ્યુ સુધી ચાર્જ થાય છે.
3. RC સમય અચળાંક કેપેસિટરને એન્વેલોપ અનુસરવાની મંજૂરી આપે છે.
4. આઉટપુટ મૂળ મોડ્યુલેટેડ સિગ્નલને અનુસરે છે.

મેમરી ટ્રીક

"ડાયોડ શોધે, કેપેસિટર પકડે"


પ્રશ્ન 4 [c ગુણ]

7 ડેલ્ટા મોડ્યુલેશનનો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો અને સમજાવો.


જવાબ

જવાબ:

ડેલ્ટા મોડ્યુલેશન ટ્રાન્સમીટર:

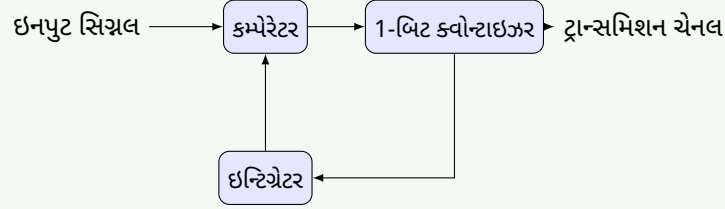

ડેલ્ટા મોડ્યુલેશન રિસીવર:

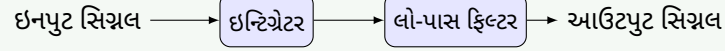

ઘટક	કાર્ય
કમ્પેરેટર	ઇનપુટને અનુમાનિત મૂલ્ય સાથે સરખાવે છે
1-બિટ ક્વોન્ટાઇઝર	જો ઇનપુટ > અનુમાનિત હોય તો બાઇનરી 1, જો ઇનપુટ < અનુમાનિત હોય તો 0 આઉટપુટ કરે છે
ઇન્ટિગ્રેટર	અગાઉના આઉટપુટને ઇન્ટિગ્રેટ કરીને અનુમાનિત મૂલ્ય ઉત્પન્ન કરે છે
લો-પાસ ફિલ્ટર	મૂળ સિગ્નલ પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે સ્ટેપ્સ આઉટપુટને સરળ બનાવે છે

મર્યાદાઓ:

- સ્લોપ ઓવરલોડ: જ્યારે સિગ્નલ સ્ટેપ સાઇઝ કરતાં ઝડપથી બદલાય ત્યારે થાય છે.
- ગ્રેન્યુલર નોઈઝ: સિગ્નલના આઇડલ અથવા સ્થિર ભાગો દરમિયાન થાય છે.

મેમરી ટ્રીક

"ડેલ્ટા તફાવત શોધે, ઇન્ટિગ્રેટર ઉમેરો કરે"


પ્રશ્ન 5 [a ગુણ]

3 DPCM ના કાર્યનું ચિત્રણ કરો.

જવાબ

જવાબ:

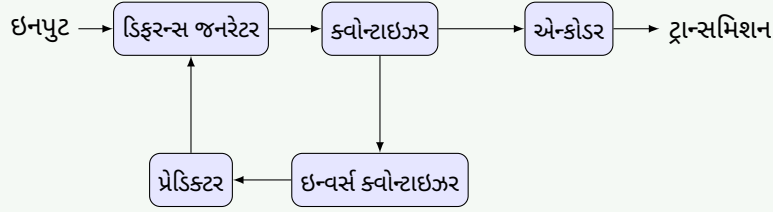DPCM (ડિફરેન્શિયલ પલ્સ કોડ મોડ્યુલેશન): વર્તમાન સેમ્પલ અને અનુમાનિત મૂલ્ય વચ્ચેના તફાવતને એનકોડ કરે છે.



- પ્રેડિક્ટર: અગાઉના સેમ્પલ્સના આધારે વર્તમાન સેમ્પલનો અંદાજ લગાવે છે.
- તફાવત: માત્ર વાસ્તવિક અને અનુમાનિત વચ્ચેનો તફાવત એન્કોડ થાય છે.
- ફાયદો: સિગ્નલ સહસંબંધનો ઉપયોગ કરીને PCM ની તુલનામાં બિટ રેટ ઘટાડે છે.

મેમરી ટ્રીક

"તફાવત અનુમાન ઓછા બિટ્સ"


પ્રશ્ન 5 [b ગુણ]

4 અનુકૂળનશીલ ડેલ્ટા મોડ્યુલેશનનું ચિત્રણ કરો.

જવાબ

જવાબ:

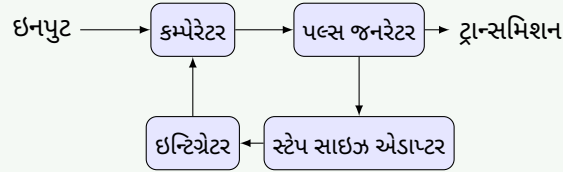અનુકૂળનશીલ ડેલ્ટા મોડ્યુલેશન (ADM): સિગ્નલ લાક્ષણિકતાઓના આધારે સ્ટેપ સાઇઝ બદલતી DM ની સુધારેલી આવૃત્તિ.



કાર્યપદ્ધતિ:

1. જો એકાધિક 1 ડિટેક્ટ થાય: સ્લોપ ઓવરલોડ ટાળવા માટે સ્ટેપ સાઇઝ વધારો.
2. જો એકાધિક 0 ડિટેક્ટ થાય: ઘટતા સિગ્નલને ટ્રેક કરવા માટે સ્ટેપ સાઇઝ વધારો.
3. જો 1 અને 0 વૈકલ્પિક હોય: ગ્રેન્યુલર નોઈઝ ઘટાડવા માટે સ્ટેપ સાઇઝ ઘટાડો.

મેમરી ટ્રીક

"અનુકૂલિત ડેલ્ટા ઢાળ અનુસરે"

પ્રશ્ન 5 [c ગુણ]

7 TDM ફ્રેમનું ચિત્રણ કરો.

જવાબ

જવાબ:

TDM (ટાઇમ ડિવિઝન મલ્ટિપ્લેક્સિંગ) ફ્રેમ: ટાઇમ સ્લોટ્સ ફાળવીને એકાધિક સિગ્નલ્સને જોડવા માટે વપરાતી સ્ટ્રક્ચર.

ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચર:

TDM ફ્રેમ					
સિંક	CH 1	CH 2	CH 3	...	CH N
	TS1	TS2	TS3		TSn

ઘટક	વર્ણન
ફ્રેમ સિન્ક	ફ્રેમ બાઉન્ડરીઝ ઓળખવા માટેનું પેટર્ન
ચેનલ સેમ્પલ	વ્યક્તિગત ચેનલનો ડેટા
ટાઇમ સ્લોટ (TS)	દરેક ચેનલ માટે સમર્પિત સમયગાળો
ફ્રેમ અવધિ	સેમ્પલિંગ રેટના વ્યસ્ત પ્રમાણસર

TDM હાયરાર્કી:

- પ્રાથમિક મલ્ટિપ્લેક્સિંગ 2.048 Mbps
- માધ્યમિક મલ્ટિપ્લેક્સિંગ 8.448 Mbps
- તૃતીય મલ્ટિપ્લેક્સિંગ 34.368 Mbps
- ચતુર્થ મલ્ટિપ્લેક્સિંગ 139.264 Mbps

મેમરી ટ્રીક

"ફ્રેમ સંગઠિત કરે સમય સ્લોટ મલ્ટિપ્લેક્સિંગ"

પ્રશ્ન 5 [a ગુણ]

3 DM અને ADM વચ્ચેનો તફાવત જણાવો.

જવાબ**જવાબ:**

પેરામીટર	ડેલ્ટા મોડ્યુલેશન (DM)	અનુકૂળનશીલ ડેલ્ટા મોડ્યુલેશન (ADM)
સ્ટેપ સાઇઝ	ફિક્સ્ડ સ્ટેપ સાઇઝ	વેરિયેબલ સ્ટેપ સાઇઝ
સ્લોપ ઓવરલોડ	સામાન્ય સમસ્યા	અનુકૂળનશીલ સ્ટેપ સાઇઝ દ્વારા ઘટાડો
ગ્રેન્યુલર નોઇઝ	ધીમા વેરિએશન-સ દરમિયાન ઉચ્ચ	અનુકૂળનશીલ સ્ટેપ સાઇઝ દ્વારા ઘટાડો
સર્કિટ જટિલતા	સરળ	વધુ જટિલ
સિગ્નલ ક્વોલિટી	નીચી	ઉચ્ચ

મેમરી ટ્રીક

"DM ફિક્સ્ડ સ્ટેપ; ADM અનુકૂલિત"

પ્રશ્ન 5 [b ગુણ]

4 લાઇન કોર્ડિંગની જરૂરિયાત સમજાવો. AMI તકનીક સમજાવો.

જવાબ**જવાબ:****લાઇન કોર્ડિંગની જરૂરિયાત:**


- DC કમ્પોનન્ટ: AC-કપલ્ડ સિસ્ટમ્સ માટે DC કમ્પોનન્ટ દૂર કરવા.
- સિન્ક્રોનાઇઝેશન: ક્લોક રિકવરી માટે ટાઇમિંગ માહિતી પ્રદાન કરવા.

- એરર ડિટેક્શન: ટ્રાન્સમિશન એરર શોધવા સક્ષમ કરવા.
- સ્પેક્ટ્રલ એફિશિયન્સી: કાર્યક્ષમ બેન્ડવિડ્થ ઉપયોગ માટે સિગ્નલ સ્પેક્ટ્રમને આકાર આપવા.
- નોઈઝ ઇમ્યુનિટી: ચેનલ નોઈઝ સામે પ્રતિરોધ પ્રદાન કરવા.

AMI (ઓલ્ટરનેટ માર્ક ઇન્વર્ઝન) તકનીક:

પેરામીટર	વર્ણન
એન્કોડિંગ રૂલ	બાઇનરી 0 → 0V, બાઇનરી 1 → વૈકલ્પિક +V/-V
DC કમ્પોનન્ટ	કોઈ DC કમ્પોનન્ટ નથી (બેલેન્સડ કોડ)
એરર ડિટેક્શન	વૈકલ્પિક પેટર્નમાં ઉલ્લંઘનો શોધી શકે છે
બેન્ડવિડ્થ	NRZ કોડ કરતાં ઓછી બેન્ડવિડ્થની જરૂર પડે છે

આકૃતિ:

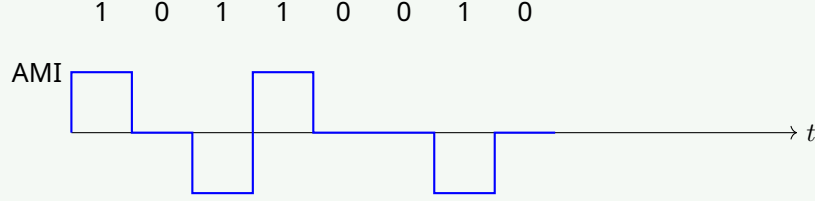

મેમરી ટ્રીક

"વૈકલ્પિક એક ધ્રુવતા બદલે"


પ્રશ્ન 5 [c ગુણ]

7 મૂળભૂત PCM-TDM સિસ્ટમનો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો અને સમજાવો.

જવાબ

જવાબ:

PCM-TDM ટ્રાન્સમીટર:

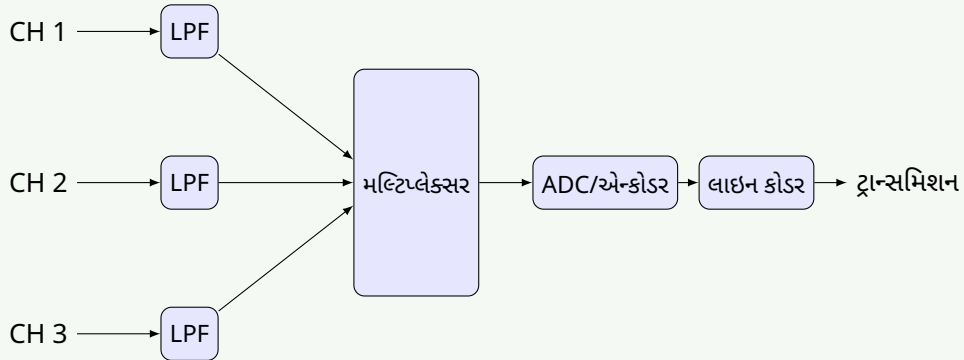

બ્લોક	કાર્ય
લો-પાસ ફિલ્ટર	સેમ્પલિંગ થિયરમને સંતોષવા માટે બેન્ડવિડ્થને મર્યાદિત કરે છે
મલ્ટિપ્લેક્સર	ઇનપુટ્સને સેમ્પલ & હોલ્ડ કરે છે અને તેમને ક્રમશઃ જોડે છે
ADC/એન્કોડર	મલ્ટિપ્લેક્સ કરેલ સ્ટ્રીમને ક્વોન્ટાઇઝ અને એનકોડ કરે છે
લાઇન કોડર	પ્રસારણ માટે બાઇનરી ડેટા ફોર્મેટ કરે છે
રિસીવર	ઉલટી પ્રક્રિયા કરે છે (ડિકોડર → ડિમક્સ → LPFs)

મેમરી ટ્રીક

"મલ્ટિપલ ચેનલ્સ સેમ્પલ, કવોન્ટાઇઝ, એનકોડ; ડિકોડ, ડિમલ્ટિપ્લેક્સ, ફિલ્ટર"